

(23)

(4)

According to ohms law

$$V = IR$$

Slope in term of R_L

$$\frac{1}{R_L} = \frac{V_m}{I_m}$$

Ac power output:
we know that

$$V_{rms} = V_m / \sqrt{2}$$

$$I_{rms} = I_m / \sqrt{2}$$

$$P_{rms} \text{ (or) } P_{ac} = V_{rms} \cdot I_{rms}$$

$$= V_m I_m / 2$$

$$P_{ac} = \frac{V_m^2}{2R_L}$$

Efficiency: %

$$\% \eta = \frac{P_{ac}}{P_{dc}} \times 100$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} \times 100$$

$$\frac{2}{\pi} V_{cc} I_m$$

$$= \frac{\pi}{4} \times 100 \times \frac{V_m}{V_{cc}}$$

$$(V_m = V_{cc})$$

$$= \frac{\pi}{4} \times 100$$

$$= 78.5\%$$